


ARJUN MENON VADAKKEVEEDU
EE18B104

classmate

Date

Page

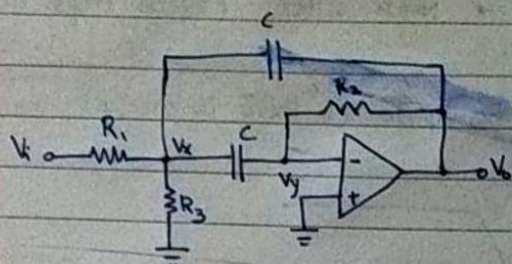EE2019 - Analog Systems Lab
Prelab 6 - BANDPASS FILTER



$$\frac{V_x - V_i}{R_1} + \frac{V_x}{R_3} + (V_x - V_o) sC + (V_x - 0) sC = 0$$

$$V_x \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + 2sC \right) = \frac{V_i}{R_1} + V_o sC \quad \rightarrow (i)$$

$$(0 - V_x) sC + \frac{(0 - V_o)}{R_2} = 0$$

$$V_o = -V_x sC R_2$$

$$\frac{-V_o}{sC R_2} \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + 2sC \right] - V_o sC = \frac{V_i}{R_1}$$

$$-V_o \left[\frac{2s^2 C^2 R_2}{sC R_2} + \frac{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right) 2sC}{sC R_2} \right] = \frac{V_i}{R_1}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-sC \left(\frac{R_2}{R_1} \right)}{s^2 C^2 R_2 + 2sC + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right)}$$

$$= \frac{-s \left(\frac{1}{C R_1} \right)}{s^2 + \frac{2s}{C R_2} + \frac{1}{R_2^2 C^2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right)} = \frac{-\left(\frac{C R_2}{2 C R_1} \right) \left(\frac{2s}{C R_2} \right)}{s^2 + s \left(\frac{2}{C R_2} \right) + \frac{1}{C^2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right)}$$

$$H(s) = \frac{\left(\frac{R_2}{2 R_1} \right) s \left(\frac{\omega_0}{Q_0} \right)}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q_0} + \omega_0^2}$$

$$A_{01} = A_{02} = 1 \Rightarrow R_2 = 2 R_1$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{C^2 R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{C} \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_2 R_3}}$$

$$\frac{\omega_0}{Q_0} = \frac{2}{C R_2}$$

$$Q_0 = \frac{C R_2}{2} \times \frac{1}{C} \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_2 R_3}}$$

$$Q_0 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_3}}$$

$$\frac{R_2}{R_1} = 2$$

$$Q_0 = \frac{1}{2} \sqrt{2 + \frac{R_2}{R_3}} = 10$$

$$2 + \frac{R_2}{R_3} = 400$$

$$\frac{R_2}{R_3} = 398$$

$$R_3 = \frac{R_2}{398}$$

$$f_{01} = 10^3 \text{ Hz} \Rightarrow \omega_{01} = 2\pi \times 10^3 = \frac{1}{C} \sqrt{\frac{2}{R_2^2} + \frac{398}{R_2^2}}$$

$$20 \times 10^3 \pi = \frac{1}{R_2 C} \times 20$$

$$R_2 C_1 = \frac{1}{100 \pi}$$

$$f_{02} = 3 \times 10^3 \text{ Hz} \Rightarrow \frac{1}{R_2 C_2} = 3 \times 2\pi \times 10^3$$

$$R_2 C_2 = \frac{1}{300 \pi}$$

